

Lab2: ALU

1) ALU module

Mux

- 在 always block 裡面用 case 的寫法

Module Connection

- 天真地以為 module 可以寫在 always block 裡面，但是不行，要寫在外面。（always block 裡面只能有 reg）
- 連接 module 的寫法有兩種：

一、

```
AND AandB (.a(A[0]), .b(B[0]), .out(out_AND));
```

二、

```
AND AandB (A[0], B[0], out_AND);
```

- 要很注意傳進去的大小幾個 bits 一定要一樣！

Cout , Negative, Zero, Overflow

- 一開始 Cout , Negative, Zero, Overflow 是 wire，後來設成 reg，搬到 always block 裡，每個 case 分別設定不同的值。
- 常出現的錯誤：會忘記換成 reg，就直接寫進 always block 裡：

```
ncvlog: *E,WANOTL (ALU.v,142|19): A net is not a legal lvalue in this context [9.3.1(IEEE)].
```

- Negative 和 Zero 有比較固定的寫法。

Negative

```
Negative = 1'b0; //when Negative not valid  
Negative = Y[31]; //when Negative valid ( Y[31] is sign bit )
```

Zero

```
Zero = ~Y[0]; //sel 0000~0101  
Zero = (Y == 32'b0) ? 1'b1 : 1'b0; //sel 0110~1101
```

2) sel 0000 ~ 0101 (Gate level Using NAND)

這個是一開始最先寫的部分。(因為期中考考過所以比較熟悉)

一開始不知道題目是否允許利用其它 module，所以全部都用 nand gate 去寫，但是概念是一樣的。

演算過程：

$$\text{NOT} \quad \sim A = A \text{ nand } A$$

$$\begin{aligned} \text{AND} \quad A \& B &= \sim(A \text{ nand } B) \\ &= (A \text{ nand } B) \text{ nand } (A \text{ nand } B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{OR} \quad A \mid B &= \sim(\sim A \& \sim B) = \sim A \text{ nand } \sim B \\ &= (A \text{ nand } A) \text{ nand } (B \text{ nand } B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NOR} \quad A \text{ nor } B &= \sim(A \mid B) \\ &= (A \mid B) \text{ nand } (A \mid B) \\ &= (A \text{ nand } A) \text{ nand } (B \text{ nand } B) \text{ nand } (A \text{ nand } A) \text{ nand } (B \text{ nand } B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{XOR} \quad A \text{ xor } B &= (A \mid B) \& (A \text{ nand } B) \\ &= ((A \mid B) \text{ nand } (A \text{ nand } B)) \text{ nand } ((A \mid B) \text{ nand } (A \text{ nand } B)) \end{aligned}$$

Truth Table for XOR

A	B	A xor B	A B	A nand B	(A B) & (A nand B)
0	0	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0

Module 部分：

- 跟上次的 lab 比起來，這次學會用一個 wire 作為幾個 gate 的 input。
- Output 的 wire 以該 gate 所替代的功能為名，例如 or_ab，not_a 等等

ALU 部分：


```
Y = {31'b0, out_AND}; //Y[31:0] filled with 0s, output as Y[0]
Zero = ~Y[0]; //Only care about Y[0]
```

3) sel 0110 ~ 1000 (AdderSubtractor)

Concept

- Bit Slice 寫法：使用老師講義中的概念為基礎。

XOR serves as
conditional inverter

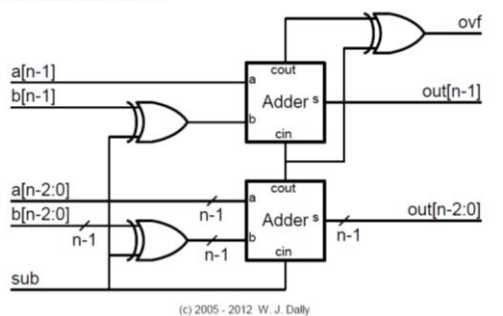

Overflow

```
// multi-bit adder - with vectors
module Adder2(a,b,cin,cout,s) ;
    parameter n = 8 ;
    input [n-1:0] a, b ;
    input cin ;
    output [n-1:0] s ;
    output cout ;

    wire [n-1:0] p = a ^ b ;
    wire [n-1:0] g = a & b ;
    wire [n:0] c = {g | (p & c[n-1:0]) , cin} ;
    wire [n-1:0] s = p ^ c[n-1:0] ;
    wire      cout = c[n] ;
endmodule
```


```
// add a+b or subtract a-b, check for overflow
module AddSub(a,b,sub,s,ovf) ;
    parameter n = 8 ;
    input [n-1:0] a, b ;
    input sub ; // subtract if sub=1, otherwise add
    output [n-1:0] s ;
    output ovf ; // 1 if overflow
    wire c1, c2 ; // carry out of last two bits
    wire ovf = c1 ^ c2 ; // overflow if signs don't match

    // add non sign bits
    Adder1 #(n-1) ai(a[n-2:0],b[n-2:0]^(sub),sub,c1,s[n-2:0]) ;
    // add sign bits
    Adder1 #(1) as(a[n-1],b[n-1]^sub,c1,c2,s[n-1]) ;
endmodule
```

- 原本另外寫一個 Full Adder 的 module，但後來想想寫 spec 裡面沒有的 module 好像不太好，所以就把 Adder 的內容搬進 AdderSubtractor 裡面。
- 從講義的 multi-bit adder 的寫法 `wire [n:0] c = {g | (p & c[n-1:0]) , cin}`；中學到如何寫 bit slice 之間的連接。（一開始想用 for loop 寫但失敗了☹）
- 每個 Bit slice 內部結構的概念：

Full adder from a truth table

c[i]	b[i]	a[i]	count	c[i+1]	s[i]
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	2	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	2	1	0
1	1	0	2	1	0
1	1	1	3	1	1

 

```
// full adder - logical
module FullAdder2(a,b,cin,cout,s) ;
    input a,b,cin ;
    output cout,s ; // carry and sum
    wire s = a ^ b ^ cin ; // 3-input XOR
    wire cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin) ; // majority
endmodule
```

```

module AdderSubtractor (A, B, Cin, mode, Cout, Sum);
    input [31:0] A, B;
    input Cin, mode;
    output [31:0] Sum;
    output Cout;
    wire [31:0] carry = {(A[30:0] & (B[30:0]^{31{mode}})) | (A[30:0] &
    carry[30:0]) | ((B[30:0]^{31{mode}}) & carry[30:0]), Cin};
    assign Sum[30:0] = A[30:0] ^ (B[30:0]^{31{mode}}) ^ carry[30:0];
    assign Cout = (A[31] & (B[31]^mode)) | ((B[31]^mode) & carry[31]) |
    (carry[31] & A[31]);
endmodule

```

Subtraction (2's complement)

- $A - B = A + \sim B + 1$
- Get $\sim B$ by XOR with mode (mode == 1 in case of subtraction)
- $B[30:0]$ need to XOR with each bit of mode $\rightarrow B[30:0] \wedge \{31\{mode\}\}$

Cin

- Cin 設為 $(sel[0] | sel[3] | Cin)$

	sel[0] sel[3]	Cin	+1	sel[0] sel[3] Cin
Addition	0 (sel=0110)	0	0	0
	0 (sel=0110)	1	1	1
Subtraction	1 (sel=0111, 1000)	0 (題目不會有 Cin)	1 $A-B = A+(\sim B+1)$	1

- 把 $carry[0]$ 設為 Cin 方便寫 expression

Overflow

Overflow cases:

$$\begin{array}{rcl}
 A[31] & 1 & 0 \\
 B[31] & 1 & 0 \\
 \hline
 Y[31] & 0 & 1
 \end{array}$$

A[31] same as A[31]

Y[31] not same as A[31]

Overflow = $(!(B[31] \wedge A[31])) \& (A[31] \wedge Y[31]);$

Overflow = $(!(\underbrace{!B[31]}_{B \text{ reverse}} \wedge A[31])) \& (A[31] \wedge Y[31]);$

Absolute Value

$Y = (Sum[31] == 0) ? Sum : \sim Sum + 1;$

In 2's complement: $-A = \sim A + 1$

4) sel 1001 (Multiply)

題目沒有說不可以直接用乘的，所以 $Y = A * B$ 。

Overflow

```
Overflow = A[15] ^ B[15] ^ Y[31];
```

	A[15]	B[15]	Y[31]	Overflow	A[15]^B[15]^Y[31]
正正得正 (0)	0	0	0	0	0
	0	0	1	1	1
正負得負 (1)	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	0
負正得負 (1)	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	0
負負得正 (0)	1	1	0	0	0
	1	1	1	1	1

5) sel 1010 ~ 1101 (Shift)

目前找到兩種寫法：

sel 1010, 1011 (shift A left by 1-bit)

```
Y = A << 1'b1;  
Y = {A[30:0], 1'b0};
```

sel 1100 (Logic shift A right by 1-bit)

```
Y = A >> 1'b1;  
Y = {1'b0, A[31:1]};
```

sel 1101 (Arithmetic shift A right by 1-bit)

```
Y = $signed(A) >>> 1'b1; //learned from internet  
Y = {A[31], A[31:1]};
```

Verilog 寫法的多樣化很有趣。

6) Testbench

- 為了 debug 方便，稍微修改了 tb 以顯示答案對比（上為正確答案，下為輸出答案）

```
A = 00010001000100010001001011001111, B = 10000100010001001000010000111111,
A = 10010001000100010001001011001111, B = 00000100010001001000010000111111,
A = 10000000000000000000000000000000, B = 10000000000000000000000000000000,
A = 00000000000000000000000001111110, B = 00000000000000000000000001110100,
000000000000000000000000000000001010
000000000000000000000000000000001001
Wrong Answer Q_Q
A = 000000000000000000000000011110000, B = 000000000000000000000000011111111,
111111111111111111111111111110001
111111111111111111111111111110000
Wrong Answer Q_Q
A = 00000000000000000000000000000000, B = 000000000000000000000000011111111,
111111111111111111111111111100000001
0000000000000000000000000100000000
Wrong Answer Q_Q
```


7) NCVerilog 模擬結果

```
2. nthuad.cs.nthu.edu.tw
[dld0119@ic30 ~/lab2]$
[dld0119@ic30 ~/lab2]$ ncverilog ALU_tb.v ALU.v
ncverilog: 14.10-s005: (c) Copyright 1995-2014 Cadence Design Systems, Inc.
file: ALU_tb.v
    module worklib.tb:v
        errors: 0, warnings: 0
file: ALU.v
    module worklib.AND:v
        errors: 0, warnings: 0
    module worklib.OR:v
        errors: 0, warnings: 0
    module worklib.NOT:v
        errors: 0, warnings: 0
    module worklib.NOR:v
        errors: 0, warnings: 0
    module worklib.XOR:v
        errors: 0, warnings: 0
    module worklib.AdderSubtractor:v
        errors: 0, warnings: 0
    module worklib.ALU:v
        errors: 0, warnings: 0
        Caching library 'worklib' ..... Done
    Elaborating the design hierarchy:
    Building instance overlay tables: ..... Done
    Generating native compiled code:
        worklib.ALU:v <0x06c721ce>
            streams: 3, words: 7738
        worklib.AdderSubtractor:v <0x1237df1a>
            streams: 3, words: 998
        worklib.tb:v <0x7750715f>
            streams: 7, words: 81160
    Building instance specific data structures.
    Loading native compiled code: ..... Done
    Design hierarchy summary:
        Instances  Unique
    Modules:      8      8
    Primitives:   17      1
    Registers:    12     12
    Scalar wires: 9       -
    Expanded wires: 64     2
    Vectored wires: 4      -
    Always blocks: 2       2
    Initial blocks: 3      3
    Cont. assignments: 3    4
    Pseudo assignments: 6    6
    Simulation timescale: 1ps
    Writing initial simulation snapshot: worklib.tb:v
    Loading snapshot worklib.tb:v ..... Done
    *Verdi3* Loading libsscore_ius141.so
    *Verdi3* : Enable Parallel Dumping.
    ncsim> source /usr/cad/cadence/INCISIV/cur/tools/inca/files/ncsimrc
    ncsim> run
    No Bonus point 1/2

    No Bonus points 2/2

    score =          37 / 37  ps.without bonus points.
```

8) Design Vision

 

一開始看到自己的電路是可行的很有成就感。但後來 Report Area 中看出電路的大小跟 gate 的數量，發現我寫出來的電路比助教的大兩倍以上。我想到老師上課說考量到經濟效益等，gate 的數量應該是越小越好，那我應該是一個很爛的工程師吧？這樣一想就覺得不開心。

助教的：

```
Number of ports:          270
Number of nets:           1046
Number of cells:          745
Number of combinational cells: 742
Number of sequential cells: 1
Number of macros/black boxes: 0
Number of buf/inv:        129
Number of references:      30

Combinational area:       8722.938621
Buf/Inv area:             553.352391
Noncombinational area:    0.000000
Macro/Black Box area:    0.000000
Net Interconnect area:    undefined (No wire load sp)

Total cell area:          8722.938621
Total area:               undefined
```

我的：

```
Number of ports:          444
Number of nets:           2005
Number of cells:          1466
Number of combinational cells: 1456
Number of sequential cells: 2
Number of macros/black boxes: 0
Number of buf/inv:        281
Number of references:      39

Combinational area:       18116.350106
Buf/Inv area:             1420.723778
```